

ANEKS NR1 DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ OTVC NEPTUN 505 I KATALOGU CZĘŚCI

Dotyczy : **OTVC NEPTUN 505**

Aneks nr 1

Niniejszy Aneks Nr 1 (z grudnia 1984r.) razem z instrukcją serwisową na odbiornik telewizji kolorowej Neptun 505 i Katalogiem Zespołów i Części Zamiennych stanowi kompletną Instrukcję Serwisową na ten odbiornik. Aneks Nr 1 zawiera :

- Uzupełnienie Instrukcji Serwisowej o uwagi zgłoszone przez Serwis,
- Aktualizację dokumentacji pod względem wprowadzonych zmian do produkcji, nie ujętych w bazowej Instrukcji Serwisowej,
- Wykaz zamienników zastosowanych półprzewodników,
- Przystosowanie OTVC Neptun 505 do odbioru programu nadawanego w systemie PAL,
- Zmiany materiałowe wprowadzone w Katalogu Zespołów i Części Zamiennych,
- Aktualny schemat ideowy OTVC Neptun 505 (data aktualizacji - listopad 1984r.).

1. UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI SERWISOWEJ O UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ SERWIS

a) Uwaga o bezpieczeństwie (str. 2 Instrukcji Serwisowej)

Podzespoły istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz poziomu promieniowania X powinny być w przypadku ich wymiany zastąpione podzespołami tego samego typu i wartości. Po ich wymianie odbiornik należy poddać badaniu bezpieczeństwa wg PN - 81 / T - 06250, Zał. 2, p. 2. 1. 1. Lp. 3 i 4.:

- p.3. Należy sprawdzić zaciski sieciowych przewodów przyłączeniowych przez oględziny zabezpieczenia przed odłączeniem się końców przewodów;
- p.4. Należy sprawdzić zamocowanie wiązek przewodów montażowych i podzespołów aby odległości po izolacji i odstępy izolacyjne nie ulegały zmniejszeniu.

b) Instrukcja bezpiecznego serwisu (str. 8 Instrukcji Serwisowej)

p.4. W pracującym odbiorniku występują potencjały do 25,5 kV. Nieumiejętna obsługa pracującego odbiornika ze zdjętą ścianką tylną może spowodować porażenie.

Napraw odbiornika mogą dokonywać tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

c) Opis działania układów (str. 15 Instrukcji Serwisowej)

- opis pracy układu przetwornicy UMZ - 2010.

W odbiorniku OTVC Neptun 505 zastosowano nowoczesny zasilacz impulsowy o dużej sprawności energetycznej ($\sim 80\%$), dostarczający napięcia stałe stabilizowane (210 V, 140 V, 27 V, 19 V) galwanicznie odizolowane od sieci. Schemat blokowo-ideowy zasilacza jest przedstawiony na schemacie ogólnym OTVC. W zasilaczu zastosowano przetwornicę samodrgającą. Napięcie z sieci przechodzi przez filtr przeciwzakłóceń i prostowane jest w dwupółkownikowym prostowniku, następnie jest ono przekształcone za pomocą tranzystora T 601 w ciąg okresowych impulsów prostokątnych przepływających w uzwojeniu 5 - 7 transformatora Tr 700.

Po stronie wtórnej przebiegi impulsowe otrzymywane w uzwojeniach 14 - 6, 12 - 6, 8 - 6, 4 - 6 przekształcone są na napięcia stałe za pomocą diod D 705, D 706, D 707, D 708 i filtrów wyjściowych LC.

Praca samowzbudna podtrzymywana jest przez sprzężenie zwrotne pochodzące z uzwojeń 17 - 15 i 11 - 13. Uzwojenie 17 - 15 Tr 700 odpowiedzialne jest za podtrzymanie włączenia, a następnie wyłączenia tranzystora T 601. Uzwojenie 11 - 13 wraz z układem z tranzystorem T 600 służy takiemu dostosowaniu czasów włączania i wyłączania T 601 (do wyłączenia służy tyrystor Th 600), aby utrzymać na stałym poziomie średnie wartości napięć na wyjściu.

Do startu układu służą elementy D 700, C 606, R 608. Dostarczają one dodatnie impulsy na bazę tranzystora T 601 (dodatknie w stosunku do emitera T 601, będącego na potencjale lokalnej masy). Impulsy te powodują włączenie T 601. Dalsze jego włączenie podtrzymywane jest napięciem dodatnim z uzwojenia 15 - 17 Tr 700 w obwodzie: k.17 Tr 700, DŁ 600, złącze B - E T 601, R 609, D 605, k 15 Tr 700. Po włączeniu tranzystora T 601 jego prąd kolektora narasta liniowo (indukcyjne obciążenie), a w polu magnetycznym Tr 700 gromadzona jest energia (diody po stronie wtórnej nie przewodzą). Napięcie na R 606 rośnie, rośnie również napięcie U_{BK} tranzystora Th 600, doprowadzając z chwilą osiągnięcia przez nie wartości 0,7 V do włączenia tyrystora. Powoduje to zwarcie dodatnio naładowanej w czasie nieprzewodzenia T 601 okładki kondensatora C 607 z rezystorem R 606, przez który w danej chwili przepływa maksymalny w danym cyklu prąd kolektora T 601.

Na bazie T 601 napięcie zmienia swą wartość skokowo z dodatniej na ujemną. Tranzystor T 601 zostaje wyłączony. Powoduje to zmianę polaryzacji napięć na uzwojeniu 15 - 17 Tr 700 i wymusza przepływ ujemnego prądu bazy T 601 w obwodzie k 17 Tr 700 - DŁ 600 - złącze B - E T 601 - R 609 - D 604 - k 15 Tr 700. Tranzystor zostaje wyłączony ze względu na brak odpowiednio dużej dodatniej polaryzacji anody względem katody. Diody po stronie wtórnej transformatora przewodzą. Energia zgromadzona uprzednio w polu magnetycznym Tr 700 jest oddawana do obciążenia. Na koncówce 17 Tr 700 panuje ujemne napięcie w stosunku do k.15.

Kondensator C 607 jest ładowany w obwodzie k.15 Tr 700 - D 602 - C 607 - k.17 Tr 700. W tym czasie doładowywany jest również C 605 w obwodzie k.15 Tr 700 - D 604 - R 609 - C 605 - D 603 - k.17 Tr 700. Utrzymuje się na nim ujemne napięcie w stosunku do lokalnej masy. Napięcie to po podzieleniu na R 604 i R 607 użyte jest do ujemnego spolaryzowania bramki Th 600 względem lokalnej masy.

Dla prądu kolektora T 601 równego zeru napięcie U_{B-K} tyrystora Th 600 jest równe ujemnemu przedpięciu z C 605 poprzez dzielnik R 604, R 607. Z chwilą włączenia tranzystora T 601 napięcie U_{BK} tyrystora zwiększa się, rośnie bowiem prąd kolektora T 601 i maleje potencjał katody Th 600 względem lokalnej masy. Zmniejszenie tego napięcia do wartości równej wstępnej ujemnej polaryzacji bramki pomniejszonej o 0,7 V, powoduje włączenie tyrystora Th 600. Wartość ujemnego przedpięcia decyduje o wartości szczytowej prądu kolektora T 601 i o ilości energii zgromadzonej w polu magnetycznym Tr 700.

Układ zapewnia stabilizację napięć wyjściowych. Po wyprostowaniu na diodzie D 601 napięcia impulsowego z uzwojenia 11 - 13 Tr 700, na kondensatorze C 601 panuje napięcie proporcjonalne do napięć po stronie wtórnej.

Z chwilą kiedy napięcie na C 601 wzrośnie ponad wartość progową ustaloną przez dzielnik R 600 (ustawienie napięcia wyjściowego - U_4), R 601, R 602 oraz diodę Zenera D 600 (wzorzec napięcia) - zaczyna płynąć prąd kolektora T 600. Zmniejsza on ujemne przedpięcie U_{B-K} tyrystora Th 600 pochodzące z uzwojenia 15 - 17 Tr 700. Doprowadza to do zmniejszenia energii zgromadzonej w Tr 700 w danym cyklu, a więc i obniżenia napięć wyjściowych.

Do stabilizacji napięcia 12 V użyto dodatkowy stabilizator kompensacyjny szeregowy.

Elementy R 610, C 609, D 606 tworzą układ opóźniający wzrost napięcia U_{CE} tranzystora T 601 przed zmaleniem do zera prądu kolektora w czasie jego wyłączenia.

Dławik DŁ/600 wpływa na kształt impulsów przetaczających, a rezystor R 614 zmniejsza impedancję wyjściową T 601, zwiększając dopuszczalne dla niego U_{CE} .

W przypadku wystąpienia zwarcia na jednym z wyjść, przetwornica przechodzi z normalnych warunków pracy w stan ograniczenia prądu i napięcia po stronie wtórnej. Zwarcie wymusza przepływ dużego, szybko narastającego prądu kolektora T 601. Tranzystor T 601 zostaje ponownie włączony dopiero impulsem startowym. Napięcia po stronie wtórnej maleją.

Może zdarzyć się praca przetwornicy z obciążeniem zbyt małym (odłączenie obciążenia np. w czasie napraw). Po obniżeniu poboru mocy po stronie wtórnej poniżej 30 W częstotliwość pracy wzrasta na tyle, że czas włączenia tyrystora staje się dłuższy od kilku okresów drgań przetwornicy. Praca przetwornicy jest możliwa jedynie w czasie trwania impulsów startowych. Napięcia po stronie wtórnej wzrastają, zapobiega temu w pewnym stopniu obciążenie rezystorem R 702.

Wszelkie naprawy i pomiary w odbiorniku należy bezwzględnie przeprowadzić zasilając go z transformatora separującego (szczególnie jest to istotne przy pracach z zasilaczem, gdzie po stronie pierwotnej transformatora Tr 700 nie ma galwanicznej izolacji od sieci).

Ze względu na dużą częstotliwość pracy przetwornicy, użyte w układzie diody oraz tyrystor Th 600 i tranzystor T 601 muszą być "szybkie" - przy wymianie należy stosować podzespoły zgodne z Katalo-
giem Części Zamiennej. Szczególną uwagę należy zwrócić na D 601, D 600, T 600. Uszkodzenie tych elementów powoduje przerwanie pętli sprzężenia zwrotnego, wzrost napięć na wyjściu, a przez to lawinowe uszkodzenie w odbiorniku.

W przypadku uszkodzenia jednego z elementów pary Th 600, T 601, należy wymienić również drugi element.

Nie należy dopuszczać do długotrwałej pracy przetwornicy przy zwarcu na wyjściu lub niedociążeniu.

d) Wykaz podzespołów i elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkowania.

1. Scianka tylna H - 2820 - 018 / B - 5
2. Powielacz WN - P 650 - TPN 31
3. Moduł przetwornicy - UMZ 2010
4. Transformator odchyłania poziomego Tr 651 - TVL 91 A
5. Transformator Tr 700 - AZ1 - 5614 lub EI 2825314
6. Kineskop V 550 - A 56 - 701 X
7. Cewki rozmagasowujące L 550 - L 010
8. Kondensator C 801 - KS Ppz - 3; $0,22\mu \pm 20\%$ / $x+2x2,3nF^{+0}_{-40}\%$ / Y 250V / 50 Hz 1,1 / 8 MHz
9. Kondensator C 802 - KS Ppz - 3; $0,22\mu \pm 20\%$ / $x+2x2,3nF^{+0}_{-40}\%$ / Y 250V / 50 Hz 1,1 / 8 MHz
10. Kondensator C 706 - KFP - 2 E - 23 - 2n2 - M - 400 V ~ -655
11. Kondensator C 707 - KFP - 2 E - 23 - 2n2 - M - 400 V ~ -655
12. Kondensator C 654, KFMP - 010 - 9,1 nF - 5% - 1500 V
13. Przełącznik segmentowy PK 50 - 627.01.075.1.
14. Zespół antenowy ZA - F / 9,5 / 43 / P 30
15. Wkładka topikowa aparatura B 501, WTA - 1, OA - 250 V
16. Wkładka topikowa aparatura zwłoczna BZ 850 - WTA - T - 2A - 250 V
17. Wkładka topikowa aparatura B 700, WTA - 1, 6A - 250 V
18. Wkładka topikowa aparatura zwłoczna BZ 650, WTA - T - 630 mA - 250 V
19. Sznur sieciowy
20. Przewód OMYP 2x0,5
21. Przewód bloku regulacji 9505 - 3120 - 1
22. Zatrask C - 2570 - 061 - 1

e) Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej

1. Oscyloskop dwukanałowy
 - zakres przenoszonych częstotliwości $0 \div 10$ MHz
 - czułość maksymalna ≤ 10 mV/dz.
 - błąd pomiaru czasu i amplitudy $\leq \pm 5\%$
 - wejście AC i DC
 - impedancja wejściowa sondy pomiarowej $1:10 R_{we} \geq 10 M\Omega$, $C_{we} \leq 10$ pF.
2. Generator w.cz. telewizyjnych obrazów kontrolnych
 - wyjściowy sygnał telewizyjny o częstotliwości kanałów $1 \div 60$ wg standardu OIRT
 - regulacja poziomu sygnału wyjściowego - 80 dB \pm 0 dB
 - modulacja nośnej fony $f_m = 1$ kHz $\Delta F = \pm 15$ kHz
 - testy : biała krata na czarnym tle ,
pasy pionowe kolorowe w systemie SECAM 100/75/0 o głębokości modulacji w.cz. - 90% ,
kolejność pasów : biały , żółty , turkusowy , zielony , purpurowy , czerwony , niebieski , czarny ,
białe pole ,
złożony test kontrolny .
3. Wobulator ze wskaźnikiem oscyloskopowym
 - Zakresy częstotliwości - $0 \div 10$ MHz
 - $29 \div 44$ MHz
 - częstotliwości kanałów I \div V pasma .
 - Maksymalne napięcie wyjściowe ≥ 500 mV regulowane -60 dB \pm 0dB .
4. Miliamperomierz prądu stałego do pomiaru prądu kineskopu
 - zakres $0 \div 1,5$ mA
 - dokładność odczytu 0,01 mA
 - wytrzymałość izolacji -30 kV .
5. Sonda rozładowująca do rozładowania anody kineskopu i powielacza wysokiego napięcia
 - rezystancja rozładowania $5 M\Omega$
 - wytrzymałość izolacji 30 kV .

6. Generator przebiegu sinusoidalnego z modulacją AM
 - możliwość ustawienia $f_0 = 38 \text{ MHz}$
 - poziom sygnału wyjściowego -40 dB
 - modulacja przebiegiem piłozębnym o $f = 15 \text{ kHz}$ i $m = 90\%$
 - możliwość wyłączenia modulacji.
7. Generator przebiegu sinusoidalnego z modulacją FM
 - możliwość ustawienia $f_0 = 6,5 \text{ MHz}$
 - napięcie wyjściowe $U_{wy} = 0,5 \text{ Vsk}$
 - częstotliwość modulacji $f_m = 1 \text{ kHz}$.
8. Generator przebiegu sinusoidalnego
 - możliwość ustawienia $f_0 = 4,6 \text{ MHz}$ i $4,1 \text{ MHz}$
 - napięcie wyjściowe $U_{wy} = 0,5 \text{ Vsk}$.
9. Transformator separujący 500 W .
10. Kilowoltomierz elektrostatyczny
 - zakres 30 kV
 - klasa $1,0$.
11. Woltomierz cyfrowy AC/DC
 - zakres $0 \div 100 \text{ V}$
 - klasa dokładności $0,1$
 - oporność wejściowa $\geq 100 \text{ M}\Omega$
12. Zasilacz regulowany napięcia stałego $0 \div 7,5 \text{ V}$.
13. Przewód z sondą datekcyjną.
14. Pętla rozmagnesowująca -1450 zw . DNE $\phi 0,3$ o średnicy wewnętrznej 250 mm .
15. Rezystor tłumiący 47Ω do stłumienia obwodu referencyjnego
16. Woltomierz wartości skutecznej do pomiaru napięcia żarzenia kineskopu (True RMS - $6,3 \text{ V}$)

1) Regulacja żarzenia kineskopu (str. 23 Instrukcji Serwisowej)

Ze względu na zasilanie włókna żarzenia kineskopu w OTVC Neptun 505 impulsami powrotów odchyłania poziomego - do pomiaru napięcia żarzenia należy stosować mierniki wartości skutecznej RMS. Dopuszczalne wartości napięcia żarzenia na włóknie kineskopu powinny mieścić się w granicach $5,7 \text{ V}_{\text{RMS}} \div 6,9 \text{ V}_{\text{RMS}}$.

Wartość napięcia żarzenia na włóknie kineskopu powinna się mieścić w granicach $5,7 \text{ V}_{\text{RMS}} \div 6,9 \text{ V}_{\text{RMS}}$.

W przypadku nie dysponowania specjalistycznymi przyrządami do pomiaru wartości skutecznej napięcia żarzenia kineskopu można posłużyć się miernikiem typu V-640 lub UM 111 f-my Meratronik. Przyrządy te pozwalają na pomiar z dokładnością $\pm 5\%$.

Przy pomiarze napięcia miernikiem V 640 należy : ustawić zakres 15 V , wcisnąć przycisk m.cz. / LF / , przewód masy miernika podłączyć do K 504 , gorący przewód podłączyć do K 503 na płycie UMK 2001 . Przy pomiarze miernikiem UM 111 należy : ustawić zakres 10 V napięcia zmiennego , przewody przy - rzędu podłączyć do K 504 i K 503 na płycie UMK 2001 . Uzyskany na skali mierników wynik pomiaru należy pomnożyć przez współczynnik $k = 1,23$

$$U_{\text{ż/skut}} = U_{\text{V640}} \times 1,23$$

$$U_{\text{UM111}}$$

W miejsce DŁ 651 dopuszcza się stosowanie rezystora RDCO - $8 \text{ W} - 5\%$ o wartości dobieranej w granicach $4,7 \Omega \div 6,2 \Omega$, dla uzyskania nominalnego napięcia żarzenia włókna kineskopu $6,3 \text{ V}_{\text{RMS}}$. Na wartość napięcia żarzenia wpływ ma ustawienie wysokiego napięcia. Regulatory jasności i kontrastu ustawić na optimum.



UWAGA :

Przy każdej wymianie elementu DŁ 651, lub regulacji wysokiego napięcia , należy sprawdzić i ustawić wartość napięcia żarzenia $6,3 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}_{\text{sk}}$.

Od miesiąca listopada 1984r. w transformatorze linii TVL 91 A została wprowadzona zmiana podłączenia uzwojenia żarzenia z końcówek 8 - 2 na 9 - 2 . Dla tego rozwiązania zostały wprowadzone zmiany w układzie ścieżek płyty bazowej . Płyta bazowa z wprowadzonymi zmianami będzie miała numer H - 2400 - 835 / A . Przy stosowaniu transformatora z uzwojeniem żarzenia na końcówkach 9 - 2 w płycie bazowej o numerach H - 2400 - 835 należy na tej płycie od strony folii połączyć zworą końcówki 8 i 9 transformatora TVL 91 A .

II. ZMIANY ELEKTRYCZNE DOKONANE W OTVC NEPTUN 505 W TOKU PRODUKCJI
[do końca listopada 1984r./

Lp.	Przed zmianą	Po zmianie	Cel wprowadzenia zmian
1	2	3	4
1.	Nie występuje <i>pytanie główne</i>	R 776, RWW-0207-OT-10k- -20%. Rezystor połączyć szeregowo z diodą D 753.	Opóźnienie ograniczania prądu kineskopu. <i>pod UMD-2010</i>
2.	R 376, RWW-0207-5k6-5% R 350, RWW-0207-OT-15k-5% C 350, KCPf-1B-P-10x10-200-J-25-658	Nie występuje R 350, RWW-0207-OT-2k7-5% C 350, KCPf-1B-P-10x10-100-J-25-658	Poprawa czułości toru chrominancji. Poprawa identyfikacji dla niższych poziomów chrominancji na wejściu. <i>dotyczy UMD-2001</i>
3.	R 210, RWW-0207-OT-390-5% <i>UMF-1005</i>	R 210, RWW-0207-OT-1k-10%	Zwiększenie mocy wyjściowej dla niższych poziomów.
4.	C 772-04/U-47uF-63 V R 681 szeregowo z R 759 - 2x MŁT-2W-4k7-10% <i>R-681 - przy ramce cewki R-759 przy ramce cewki</i>	Nie występuje R 681 równolegle z R 759 -2x MŁT-2W-10k-10% - rezystory montować na płycie bazowej w miejsce R 681, przewodem TLYd1x0,20 o długość 370mm połączyć od str. folii pkt.: U ₄ /+138V/ przy BZ 650 z wysepką, do której przylutowane były R 681 i R 759 / przed zmianą pkt. połączenia R 681 z R 759 /.	Poprawa skuteczności wygaszania plamki po wyłączeniu OTVC, szczególnie istotna zmiana dla OTVC Neptun D705. <i>zmianę na 2W-MŁT 10k-10% i połączyć równolegle</i>
5.	R 760, RWW-0207-OT-15k-10% <i>przy PR narysować - pytanie główne</i>	R 760, RWW-0207-OT-8k2-10%	Poprawa charakterystyki regulacyjnej nasycenia koloru.
6.	T 650, BD 137. <i>pytanie główne - co to radiolawa z transzorem</i>	T 650, BD 139.	Poprawa odporności tranzystora na narażenia napięciowe.
7.	R 703, RWW-0207-OT-18k-10% R 704, RWW-0207-OT-4k7-10% R 706, RWW-0207-OT-270k-10% <i>pytanie główne</i>	R 703, RWW-0207-OT-20k-5% R 704, RWW-0207-OT-5k1-5% R 706, RWW-0207-OT-160k-5%	Rozszerzenie zakresu stabilizacji napięcia w funkcji obciążenia.
8.	Nie występuje.	D 661, BA 159. <i>przy HS 1002 za zwors 2601</i>	Poprawa odporności diod modulatora korekcji na narażenia napięciowe.
9.	Tr 700, AZ 1-5614 R 601, RWW-0207-OT-2k4-5% (UMZ-2010) D 710, BYP 401-50	Tr 700, EI 2825314 R 601, RWW-0207-OT-2k7-5% (UMZ-2010) D 710, zwarcie	Zmiany należy wprowadzić równocześnie. Przy zastosowaniu transformatora EI 2825314 można uzyskać bardziej korzystne relacje pomiędzy napięciami zasilającymi.

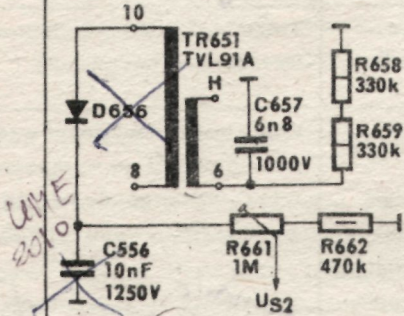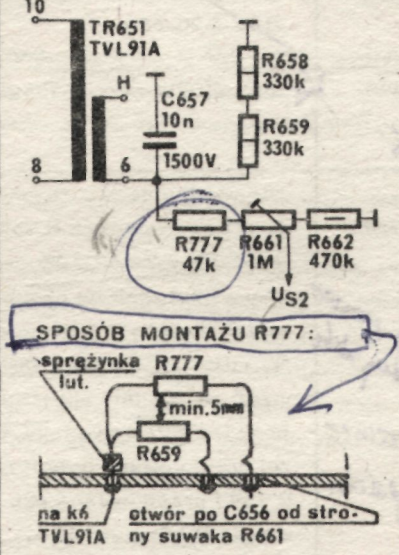1	2	3	4
10.	C 601, MKSE-20-0,1 uF- 10%-250 V D 601, BA 157 <i>dot. UMZ-2010</i>	C 601, MKSE-018-02-0,33 uF- -20%-100 V D 601, SY 345/2-K/ BY 298 /	Usunięcie tendencji wzrostu napięć wyjściowych na skutek niewłaściwej pracy pętli stabilizacji przy skokowej zmianie parametrów obciążeń.
11.	D 656, E 500-C 5 C 656, MKSE-012-10 nF- -1250V-20% C 657, KSE-011-02-6n8- -1000 V-20% Nie występuje. <i>nie posiada</i>	Nie występuje Nie występuje C 657, KFMP-010-10nF-1500V - 10% R 777, MŁT-0,25W-47k-10%	Zmiana układu zasilania siatki drugiej kineskopu. / stosowana od grudnia 1984r./
			
12.	C 654, KFMP-010-10 nF- - 5%-1500 V <i>jest ten koł. BU-208A</i>	C 654, KFMP-010-9n1-5%- - 1500 V	Podniesienie wartości WN
13.	TVL 91 A z uzwojeniem żarzenia kineskopu na końcówkach 8-2	TVL 91 A z uzwojeniem żarzenia kineskopu na końcówkach 9-2. W płytach bazowych o nr. rys. H-2400-835 należy od strony folii połączyć zworą końcówkę 8 i 9 transformatora	Zmiana konstrukcji transformatora TVL 91 A. Odseparowanie uzwojeń żarzenia kineskopu od innych uzwojeń.
14.	T 600, BC 177 B	T 600, BC 307 B <i>UMZ-2010</i>	Obniżenie kosztów materiałowych.
15.	Przewód z siatki 2 lutowany do wtyku W 651 k4 <i>przy TVP28-1M</i>	Przecięcie ścieżki łączącej G 651 k4 z suwakiem R 661 na długości ok. 10 mm, przewód z W 651 k4 przylutowany od strony folii do punktu lutowniczego suwaka R 661	Poprawa niezawodności.

III. WYKAZ ZAMIENNIKOW ZASTOSOWANYCH W OTVC POLPRZEWODNIKOW

Oznaczenie na schemacie	Zastosowany typ	Odpowiednik
1	2	3
U 100	TDA 2541/Philips/	A 241 D /RFT/
U 350	MCA 640 /TESLA/	TCA 640/Philips/
U 351	MCA 650/TESLA/	TCA 650/Philips/
U 401	MCA 660/TESLA/	TCA 660/Philips/
U 450	A 232 D/RFT/	TDA 2530/Philips/-w przypadku zastosowania układu TDA 2530 należy dodatkowo zmienić: R 468 z 820Ω → 1,1 kΩ R 459 z 1,6kΩ → 2,4 kΩ R 477 z 56kΩ → 68 kΩ między masą i n.7 U450 zamontować R = 10kΩ
U 251	UL 1262 N /CEMI/	TBA 950 /ITT/
U 201	UL 1244 N /CEMI/	TBA 120 U /Siemens, Sescosem /
U 202	UL 1481 P/CEMI/	TBA 810 S/Sescosem/
U 301	TDA 1170 S/ S GS ATES/	MBA 810 /TESLA/
U 550	ULY 7741 /CEMI/	UL 1265 A /CEMI/
U 52	UL 1550 L/CEMI/	TBA 221 B/Siemens/
U 51	UL 1958 /CEMI/	SF. C2741 DC /Sescosem/
T 100	BF 199 /TFK /	TAA 550 /Sescosem, Philips /
T 350	BF 197 /CEMI/	SAS 580 /Siemens /
T 101, 401, 402, 403, 652, 655, 750	BC 238 /CEMI/	BF 959 /Siemens /
T 451, 452, 453, 454, 455, 456, 657	BF 459 /CEMI/	BF 197 /Philips, Siemens, Mullard /
T 550	BC 237 B /CEMI/	BC 148, BC 108
T 600	BC 307 B /CEMI/	BF 459 /Sescosem, Philips, Siemens, ITT/
T 601	BU 326 A /Sescosem/	BC 147, BC 107 /CEMI/
T 650	BD 139 /CEMI/	BC 157, BC 177 /CEMI/
T 651	BU 208 A/Siemens/	BU 426 A /Philips/
T 653	BDP 283 /CEMI/	—
T 654	BDP 284 /CEMI/	BU 508 A/Philips/ , SU 160 /RFT/
T 656	BC 238 B /CEMI/	BDP 285 /CEMI/
T 700	BD 136 /CEMI/	BDP 286 /CEMI/
T 701	BC 238 C /CEMI/	BC 148B, BC108B, BC147B, BC107B /CEMI/
T 1	BC 307 /CEMI/	BD 138, BD 140 /CEMI/
TH 600	BR 303 /Siemens/	BC 148C, BC 108C, BC 147C, BC 107C, /CEMI /
D 350	BAP 811 /CEMI/	BC 157, BC 177 /CEMI/
D 351, 401, 402, 660, 750, 752, 753	BAVP 17/CEMI/	BRY 55S /Sescosem/
D 451, 452, 453	BAVP 20 /CEMI/	ZE 1, 5 /ITT/
D 454	BZP 683 C 6V8/CEMI/	BAVP 18... 21 /CEMI/
D 550	BAVP 18 /CEMI/	BAVP 21 /CEMI/
D 710	BYP 401-50 /CEMI/	BZX 83 C 6V8 /Sescosem/
D 700, 701, 702, 703, 704	BYP 401-800 /CEMI/	BAVP 19... 21 /CEMI/
D 600	BZP 683 C 7V5 /CEMI/	BYP 401-100 /CEMI/
		1 N 4001, 1 N 4002 /TFK/
		BYP 401-1000 /CEMI/
		1 N 4006, 1 N 4007 /TFK/
		BZX 83 C 7V5 /Sescosem/

1	2	3
D 604	BAYP 61 /CEMI/	1 N 4148 /Sescosem/
D 602, 603, 605	BA 157 /CEMI/	BA 158, BA 159 /CEMI/
D 606, D 708	BA 159 /CEMI/	BA 159 /TFK/
D 705, D 706	SY 345/2-K/RFT/	BY 298 /ITT/, SY 345/4-K /RFT/
D 707	SY 345/4-K /RFT/	BY 298 /ITT/
D 650	BY 255 /ITT/	—
D 301	BYP 401-100 /CEMI/	BYP 401-200 /CEMI/
		1 N 4002, 1N 4003 /TFK/
D 655, 657, 658, 659	BYP 150-400 /CEMI/	BYP 150-600 /CEMI/
		1 P 647, 1 P 649 /ITT/
D 653, D 654	BAVP 19 /CEMI/	BAVP 20, 21 /CEMI/
D 709	BZP 683 C 10 /CEMI/	BZX 83 C 10/Sescosem/

UWAGA : W odbiornikach z diodą D 656 i kondensatorem C 656 / przed zmianą p.II-1 / przestrzega się przed zastępowaniem prostownika typu E 500C5 diodą BYP350 - 2K . Dioda ta posiada palną obudowę , co w wypadku stanu uszkodzenia może prowadzić do samozapaleń .

IV. PRZYSTOSOWANIE OTVC NEPTUN 505 DO ODBIORU PROGRAMU W SYSTEMIE PAL

W celu przystosowania OTVC Neptun 505 do odbioru programu w systemie PAL (standard B, G) przy odstępach częstotliwości nośnych fonii i wizji 6,5 MHz , należy w miejsce fabrycznego dekodera UMD 2001 zamontować dekodery UMD 2010 . Dekoder PAL/SECAM UMD - 2010 umożliwia odbiór programów kolorowych nadawanych w systemie PAL i SECAM przy odstępach częstotliwości nośnych wizji i fonii wynoszących 6,5 MHz . Zasada pracy dekodera UMD -2010 , jak i przystosowanie OTVC Neptun 505 do odbioru sygnału w systemie PAL i SECAM zostały opisane w Aneksie nr 3 do Instrukcji Serwisowej OTVC Neptun 505 , wydanym w miesiącu listopadzie 1984r.

V. AKTUALNY SCHEMAT IDEOWY OTVC NEPTUN 505

Do Aneksu został dołączony uaktualniony schemat ideowy OTVC Neptun 505 ze zmianami wprowadzonymi w toku produkcji , a ujętymi w punkcie II niniejszego Aneksu oraz oznaczono elementy decydujące o bezpieczeństwie użytkownika , które nie mogą być wymienione na elementy innego typu .

VI. ZMIANY DO KATALOGU CZĘŚCI OT NEPTUN 505


PO ZMIANIE / INFORMACJE O DETALACH /																		
PRZED ZMIANA		PO ZMIANIE / INFORMACJE O DETALACH /																
Lp. w kat. części	Nr na schem..	Nazwa i oznaczenie części	Nazwa i oznaczenie	Nr normy, WT	Indeks KTM	Ilość	Cena det.WZł	Cena wazna od	Zastosowanie w wyrobie	Producent	Indeks GZE							
175	T 650	Tranzystor BD137	Tranzystor BD139	WT-80/CEMI/A41	1156-221-307-016	1	48	85.01.01	-	CEMI	5622-1326-0005							
189	D 656	Dioda E500-C5	Nie występuje	-	-	-	-	-	-	-	-							
238	R 681	MLT-2W-4,7k-10%	MLT-2W-10k-10%	BN-78/3281-36	1158-112-715-527	1	6	82.05.01	-	TELPD	8161-6331-0306							
245	R 703	RWW-0207-OT-18k-10%	RWW-0207-OT-20k-5%	WT-79/L-7/233	1158-112-666-010	1	4	82.09.01	R770-N-505	TELPD	8142-4320-3403							
246	R704	RWW-0207-OT-4,7k-10%	RWW-0207-OT-5,1k-5%	WT-79/L-7/233	1158-112-665-870	1	4	82.09.01	N501, R356, N505	TELPD	8142-4351-2408							
248	R 706	RWW-0207-OT-270-10%	RWW-0207-OT-160-5%	WT-79/L-7/233	1158-112-665-518	1	4	82.09.01	-	TELPD	8142-4316-1402							
251	R 759	MLT-2W-4,7k-10%	MLT-2W-10k-10%	BN-78/3281-36	1158-112-715-527	1	6	82.05.01	-	TELPD	8161-6331-0306							
252	R 760	RWW-0207-OT-15k-10%	RWW-0207-OT-8,2k-10%	WT-79/L-7/233	1158-112-666-781	1	3	82.09.01	-	TELPD	8142-4382-2307							
271	C 654	KFMP-010-10n-5%-1500V	KFMP-010-9,1n-5%-1500V	WT-76/L-KFM-010	-	1	49,50	-	-	MFLEX	6562-0991-2402							
273	C 656	KSE-013-01-10nF-20%-1000V	Nie występuje	-	-	-	-	-	-	-	-							
318	C 772	04/L-47uF-63V	Nie występuje	-	-	-	-	-	-	-	-							
329	TR 700	Transfor.AZ5614 oraz detale współpracujące :	Transfor.EJ-2825314 z detalami:	-	-	-	4,300	84.10.11	-	Jugostawia	5813-1600-2084							
	R601	RWW-0207-OT-2,4k-5%	RWW-0207-OT-2,7k-5%	WT-79/L-7/233	1158-112-665-800	1	4	82.09.01	N501,R368, 371-N505	TELPD	8142-4327-2409							
	D 710	BYP 401-50	Nie występuje (zwarcie)	-	-	-	-	-	-	-	-							
577	R350	RWW-0207-OT-15k-5%	RWW-0207-OT-2,7k-5%	WT-79/L-7/233	1158-112-665-800	1	4	82.09.01	N501, R368, 371-N505	TELPD	8142-4327-2409							
603	R 376	RWW-0207-OT-5,6k-5%	Nie występuje	-	-	-	-	-	-	-	-							
607	C 350	KCP-1B-P-10x10-200-J-25-658	KCP-1B-P-8x8-100-J-25-658	BN-78/3281-30	1158-136-364-681	1	10	82.01.01	N 150	CERAD	6481-2010-1601							
854	T 600	Tranzystor BC 177B	Tranzystor BC 307B	-	-	1	29	84.09.01	-	CEMI	5621-1531-0008							
858	D 601	Dioda BA 157	Dioda SY 345/2-K (BY 298)	-	-	1	117/59	84.08.06-84.10.15	D 705, 706, N 505	RFT	5681-1110-3301							
879	C 601	MKSE 20-100n-10%-250V	MKSE 20-330n-10%-100V	ZN-81/MPM-14/L15-02	1158-124-625-246	1	25	82.01.01	-	MFLEX	6584-2333-4507							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
933	R 210	RWW-0207-OT-390 -5%	RWW-0207-OT- -1K -10%	WT-79/L-7/233	1158-112-666- -677	1	3	82.09.01	N501,R682, N505	TELPOD	8142-4310-2302
-	R 776	Nie występuje	RWW-0207-OT- -10K -10%	WT-79/L-7/233	1158-112-666- -794	1	3	82.09.01	-	TELPOD	8142-0110-3305
-	D 661	Nie występuje	Dioda BA 159	WT-82/CEMI/A- -67	1156-112-207- -002	1	60	85.01.01	N501,N505	CEMI	5613-1226-0000
274	C 657	KSE-011-02/2- -6n8-20%-1000V	KFMP-010-10nF- -10%-1500V	WT-76/I-KFMP- -010	1156-124-751- -183	1	38	82.01.01	-	MIFLEX	6562-0910-3505
-	R 777	Nie występuje	MLT-0,25W-47k- -10%	BN-78/3281-36	1158-112-692- -904	1	3	82.05.01	-	TELPOD	8161-3334-7301
419	R 5	RWW-0309-OT- -2,2M-5%	RWW-0309-OT-1M- -10%	WT-79/L-7/233	1158-112-669- -101	1	3	82.09.01	-	TELPOD	8142-4410-5306

GZE 2089/1985

SCHEMAT IDEOWY OTVC NEPTUN 505

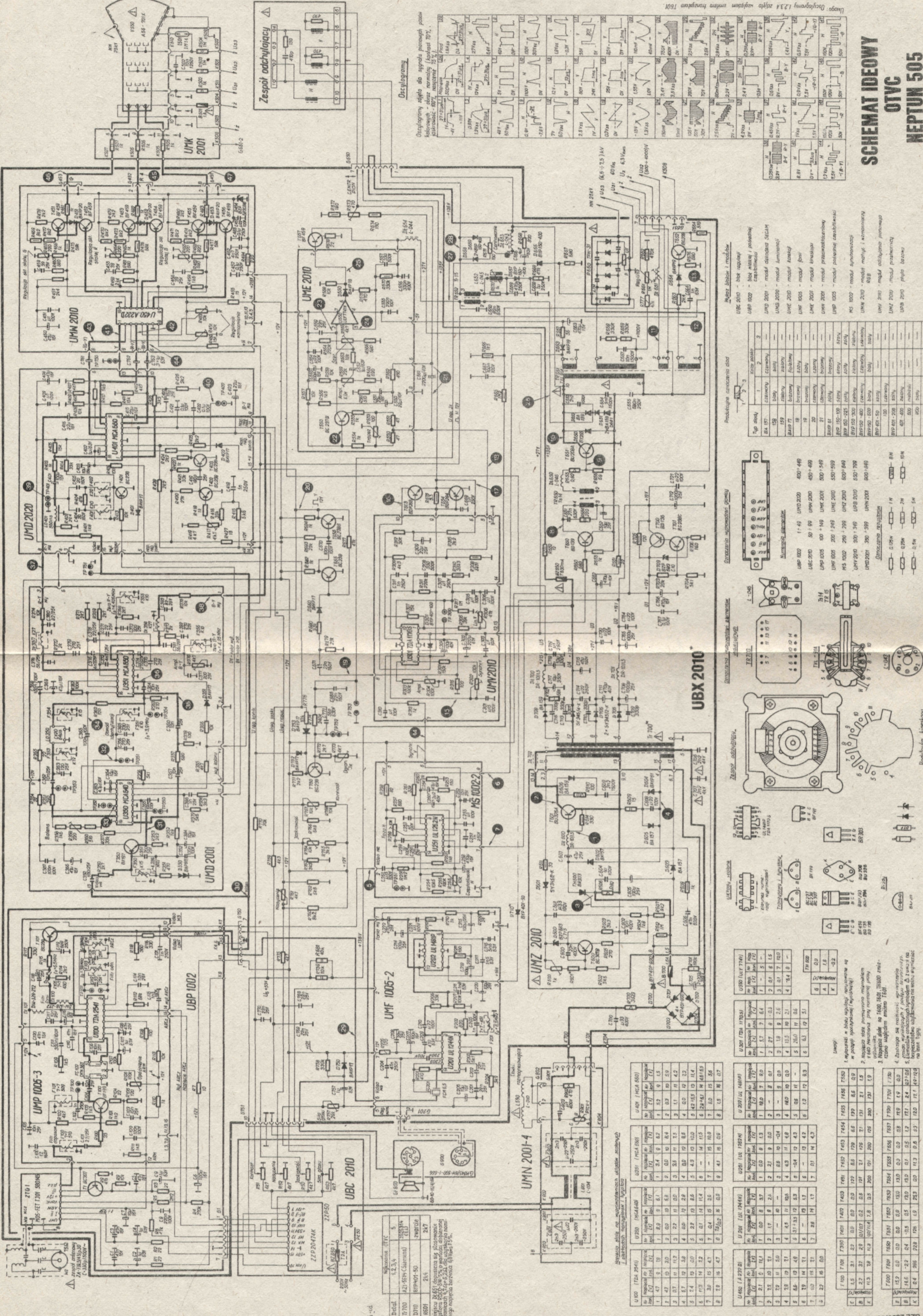Uwaga: Oscylogramy 1,2,3,4 zdjęte w punkcie wyjścia transformatora T501.














Produkcja częściowa























































Typ	1	2	3
BA 107	ceramika	ceramika	ceramika
BA 108	ceramika	ceramika	ceramika
BA 109	ceramika	ceramika	ceramika
BA 200	ceramika	ceramika	ceramika

Wzrosty i spadki



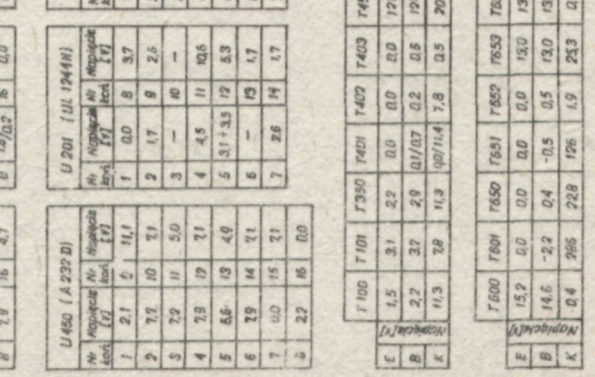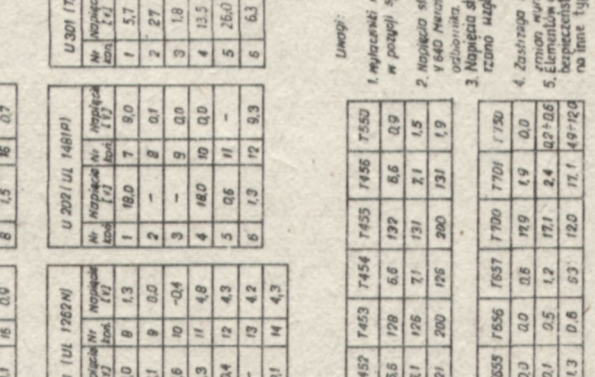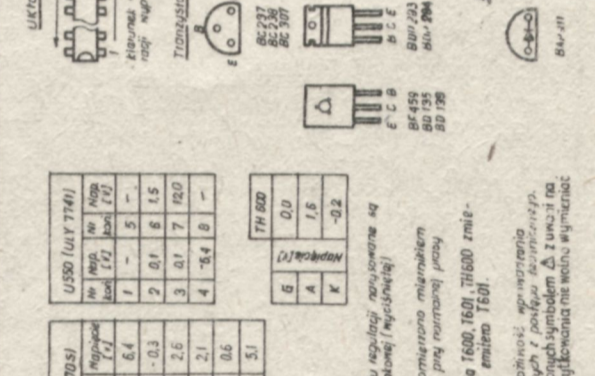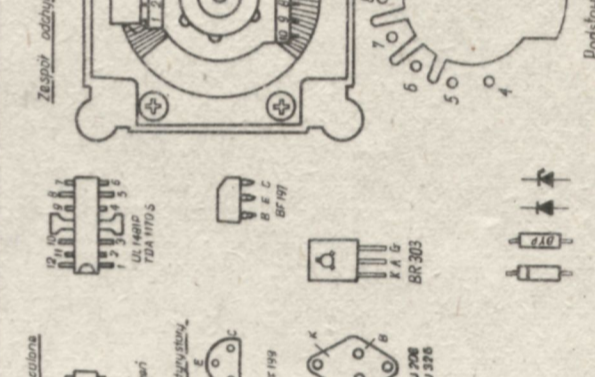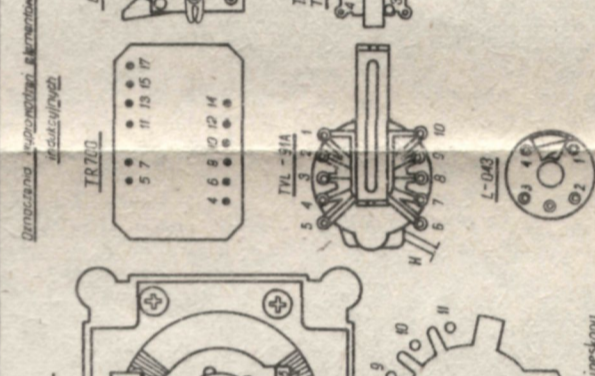

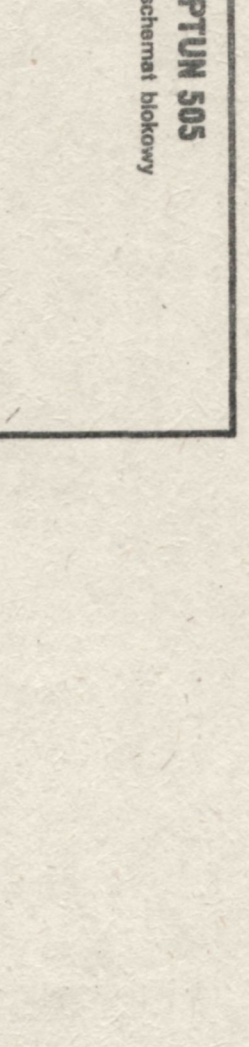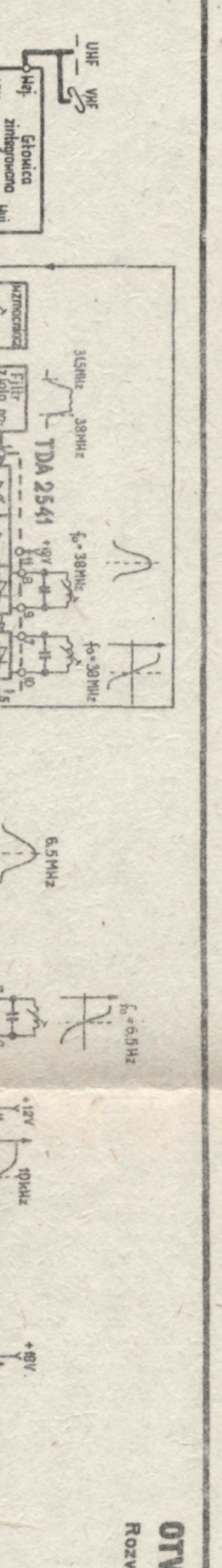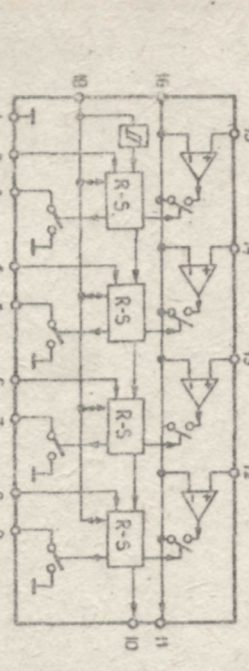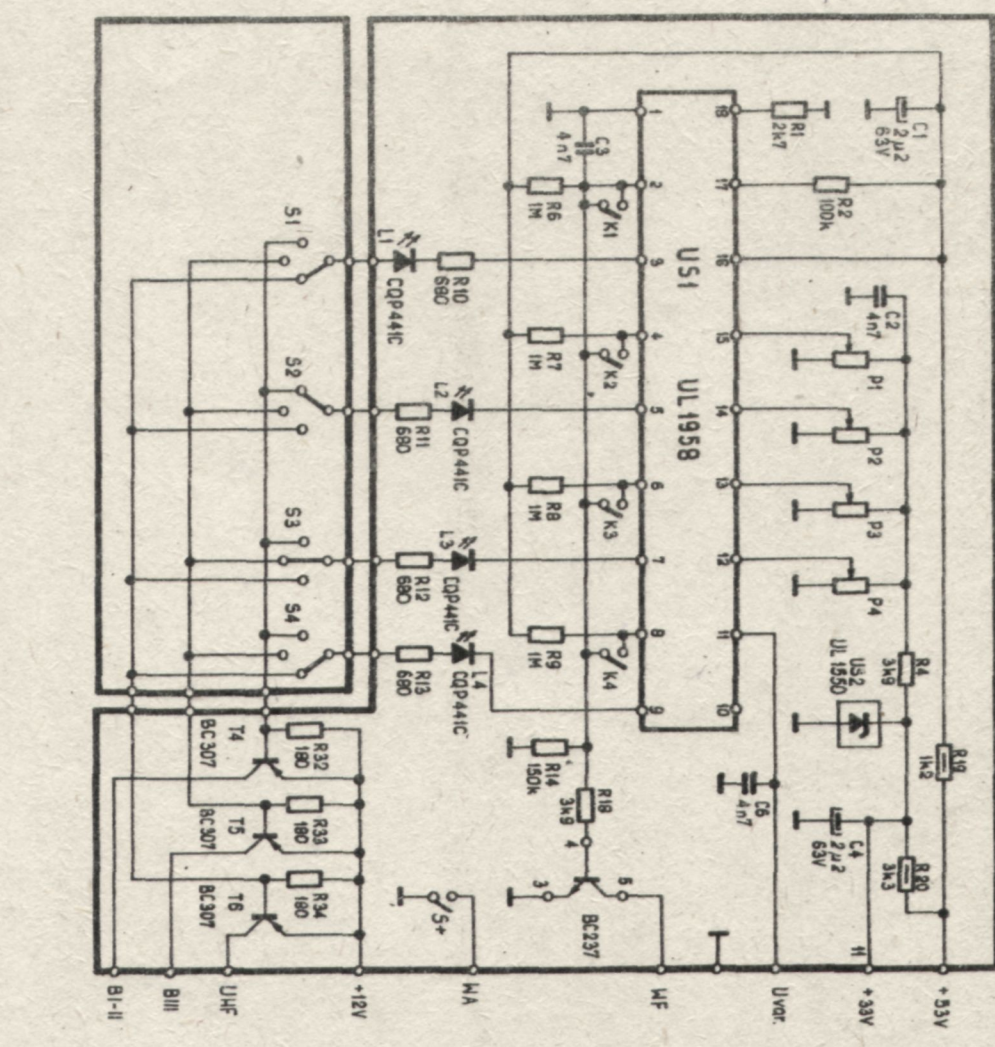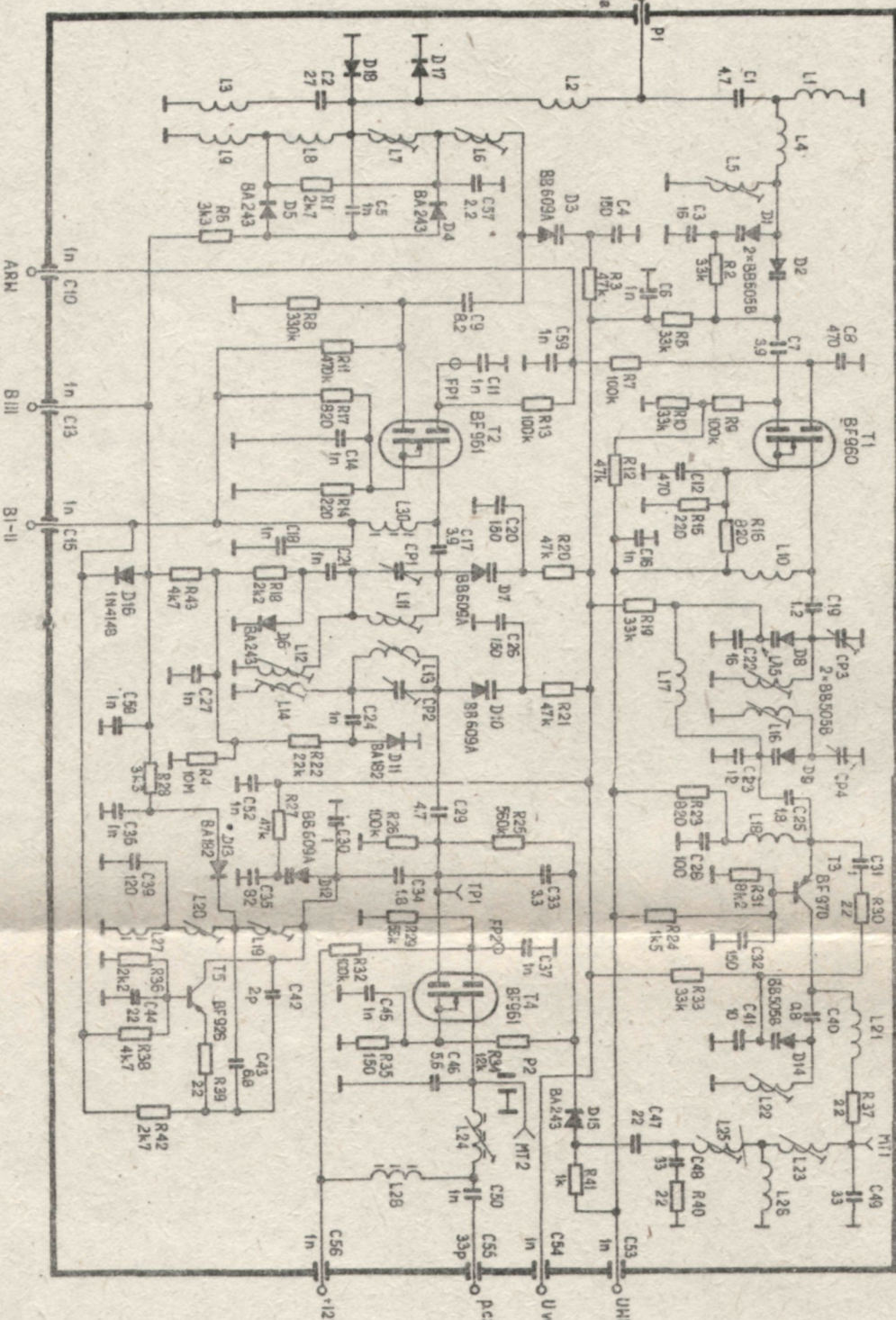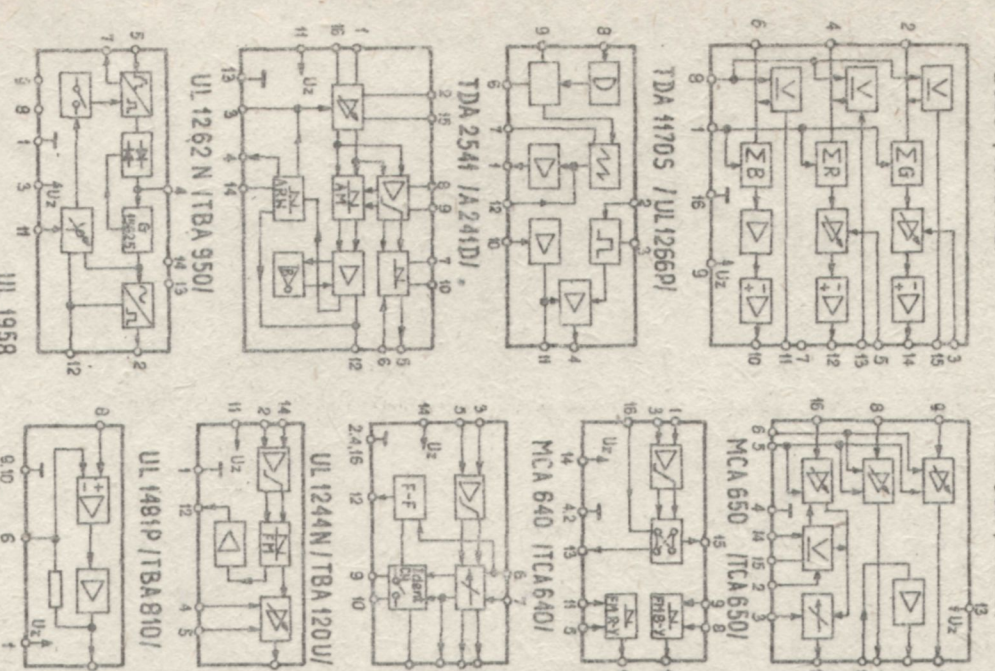

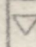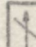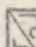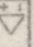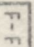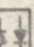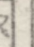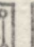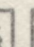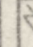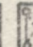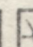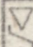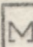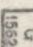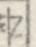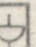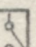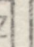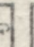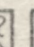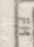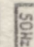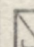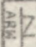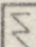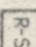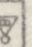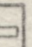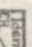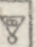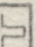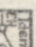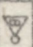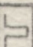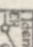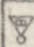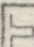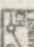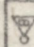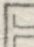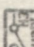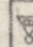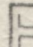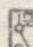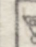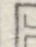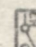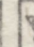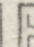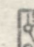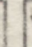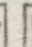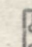
 
Wzrosty	Spadki
1	1
2	2
3	3
100	100





	Mizocniciz		Mycoplasma pneumoniae		Siglelike signifikant impulsi
	Mizocniciz razmnožaj		Priznatišk ito-šlop		komponenti fong
	Mimocniciz regulacij		Priznatišk krazvoj		Regulatori fong
	Mimocniciz ogomnizik		Molgija		Genarideri 155835 litra
	Dermoididen		Uvodni apizuprozog		Priznatišk stajig cizoging
	DM		SOH		Schmittli
	Damoidider		Genarideri		R-5
	AM		SOH		R-5
	Daridider AQH		Genarideri		Priznatišk
	AM		plig		R-5
	AM		Genarideri		Priznatišk
	AM		SOH		R-5
	AM		Genarideri		Priznatišk
	AM		SOH		R-5
	AM		Genarideri		Priznatišk
	AM		SOH		R-5
	AM		Genarideri		Priznatišk
	AM		SOH		R-5

The schematic diagram illustrates the internal circuitry of a video receiver. The signal path begins at the antenna input, passing through a tuner (T350) and a mixer. The signal then enters the IF amplifier section (MCA 650), which includes a detector and various filter stages. The output of the IF amplifier is connected to a video amplifier (UL 1481P) and a video detector (UL 1244N). The video amplifier's output is connected to a speaker output stage, which includes a speaker and a volume control potentiometer. The power supply section includes a transformer (T350) and a rectifier (UL 1481P) connected to a 12V battery. The diagram also shows a separate power supply for the tuner section, which includes a transformer (T350) and a rectifier (UL 1481P) connected to a 12V battery. The schematic is labeled with various component values and pin numbers, and includes a legend for the components used.

1.  zbrojenie siłowe  moc
 2.  zbrojenie siłowe  moc
 3.  zbrojenie siłowe  moc
 4.  zbrojenie siłowe  moc

[illegible]

KOD BARIK REZISTORÓW		1-tyj pasek	2-tyj pasek	3-ty pasek	4-tyj pasek
Kolor	Wartość pasów			Wartość	Wartość
	podwójny				
brązowy	—	0	1	10	1%
czarny	2	1	2	10 ²	2%
pomarańczowy	3	3	3	10 ³	—
żółty	4	4	4	10 ⁴	—
zielony	5	5	5	10 ⁵	—
niebieski	6	6	6	10 ⁶	—
fioletowy	7	7	7	10 ⁷	—
sztuczny	8	8	8	10 ⁸	—
biały	9	9	9	10 ⁹	—
szary	—	—	—	10 ⁻¹	5%
szary	—	—	—	10 ⁻²	10%
biały	—	—	—	—	20%

The schematic diagram illustrates the internal circuitry of the TDA4170S receiver. Key components and their values are as follows:

- Transistors:** T1 (2N4350), T2 (2N4350), T3 (2N4350), T99 (2N4350), T100 (2N4350).
- Diodes:** D1 (1N4148), D2 (1N4148), D3 (1N4148), D99 (1N4148), D100 (1N4148).
- Capacitors:** C1 (100pF), C2 (100pF), C3 (100pF), C99 (100pF), C100 (100pF).
- Resistors:** R1 (10k), R2 (10k), R3 (10k), R99 (10k), R100 (10k).</

[illegible]

site: www.unimor.pigwa.net

scan: stryker2(at)o2.pl